

## 開關彈跳VHDL—0~99顯示

```
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all ;
use ieee.std_logic_unsigned.all ;
use ieee.std_logic_arith.all ;
--*****
entity bounce is
port ( clk2: in std_logic;
       sw1: in std_logic;
       scan: out std_logic_vector(3 downto 0);
       seg : out std_logic_vector(0 to 6)) ;
end bounce;
--*****
architecture A_bounce of bounce is
signal c1,c2,bcd      : integer range 0 to 9;
signal clk_in : std_logic;

begin
process(clk2)
begin
  wait until clk2= '1';
  if sw1='1' then
    clk_in<='1';
  else clk_in<='0';
  end if;
end process;
--*****
inc_1:
process(clk_in)
begin
  wait until clk_in='1' ;
  if c1<9 then c1<=c1+1;
  elsif c2<9 then
    c1<=0;
    c2<=c2+1;
  else c1<=0;
    c2<=0;
  end if;
end process inc_1;
--*****
Scan_a:
process(Clk2)
variable Scan1 : integer range 0 to 1;
begin
--if Clk2='1' and Clk2'event then
```

產生加 1 之觸發訊號，無防止開關彈跳設計，SW1 開關動作 1 次，可能產生 N 次的 clk\_in 變化，視 clk2 系統同步訊號的時間及開關本身的結構而會產生不同的觸發訊號 clk\_in，所以 clk2 的觸發訊號時間越長，彈跳的造成的錯誤就會降低，約 100HZ 以下時就可消除彈跳的現象

由 0 到 99 的 加 1 訊號

```


wait until clk2='1' ;
if (Scan1=0) then
    Scan <= "1101" ;
    bcd <= c2;
else Scan <= "1110" ;
    bcd <= c1;
end if ;
if Scan1 = 1 then Scan1 := 0 ;
else Scan1 := Scan1 + 1 ;
end if ;
end process scan_a ;
--*****
with bcd select
seg <= "1111110" when 0 ,
    "0110000" when 1 ,
    "1101101" when 2 ,
    "1111001" when 3 ,
    "0110011" when 4 ,
    "1011011" when 5 ,
    "0011111" when 6 ,
    "1110000" when 7 ,
    "1111111" when 8 ,
    "1110011" when 9 ,
    "1001111" when others ;
end A_bounce ;

```

兩位數之七段顯示器掃描訊號
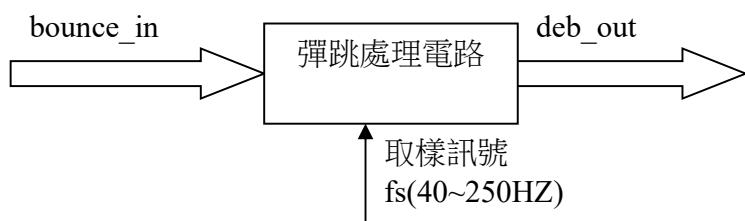
## 開關之防彈跳

按鍵彈跳雜訊一般發生在高低電位轉換的4ms內，如果按鍵的機構設計不佳，有可能會產生大於4ms的彈跳雜訊，彈跳消除電路的設計需要一個取樣頻率，使彈跳雜訊最多被取樣一次，而輸入訊號穩態至少需被連續取樣兩次，這樣就表示輸入訊號已經穩定。(取樣頻率範圍約為  $40\text{HZ} < f_s < 250\text{HZ}$ )




## 例用 Mealy 狀態機 設計之防彈跳開關VHDL

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;
ENTITY debounce IS
PORT(
    fs:IN STD_LOGIC;
    bounce_in:in std_logic;
    deb_out:out STD_LOGIC
);
END debounce;
ARCHITECTURE beh OF debounce IS
type state is (s0,s1,s2,s3);
begin
debounce:process(fs)
variable pre_state: state;
begin
    if fs='1' and fs'event then
        case pre_state is
            when s0 =>
                if bounce_in= '0' then
                    pre_state := s0;
                    deb_out<= '0';
                else
                    pre_state := s2;
                    deb_out<= '0';
                end if;
            when s1 =>
                if bounce_in= '1' then
                    pre_state := s1;
                    deb_out<= '1';
                else
                    pre_state := s3;
                    deb_out<= '1';
                end if;
            when s2 =>
                if bounce_in= '1' then
                    pre_state := s1;
                    deb_out<= '1';
                else
                    pre_state := s0;
                    deb_out<= '0';
                end if;
        end case;
    end if;
end process;
end;

```

type 語法  
type <型別名稱> is <型別內容>  
例如：  
type bit is ('0','1')

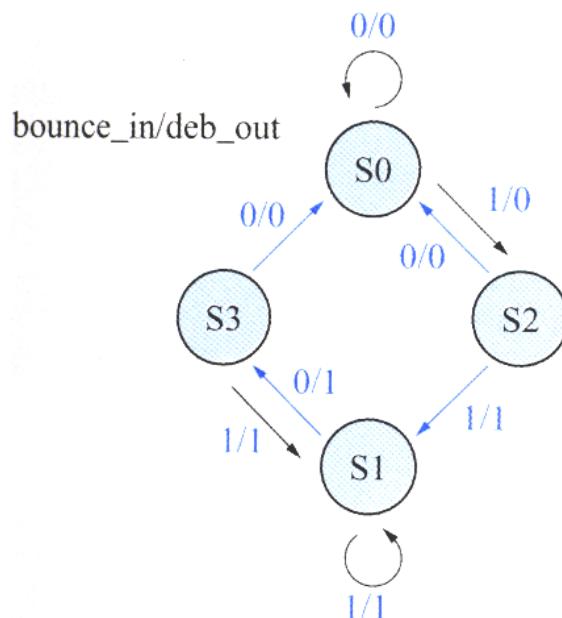

狀態 0

狀態 1

狀態 2

```
when s3 =>
  if bounce_in= '1' then
    pre_state := s1;
    deb_out<= '1';
  else
    pre_state := s0;
    deb_out<= '0';
  end if;


when others =>
  null;

end case;
end if;
end process debounce;
end beh;
```

狀態 3
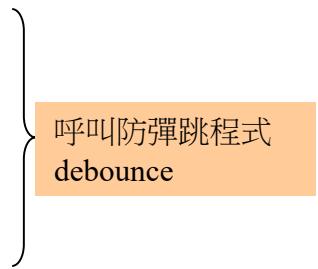
## 防彈跳開關VHDL(1)--0~99顯示

```
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all ;
use ieee.std_logic_unsigned.all ;
use ieee.std_logic_arith.all ;
--*****
entity debounce_99 is
port ( clk2: in std_logic;
       sw1: in std_logic;
       scan: out std_logic_vector(3 downto 0);
       seg : out std_logic_vector(0 to 6)) ;
end debounce_99;
--*****
architecture A_bounce of debounce_99 is
signal c1,c2,bcd      : integer range 0 to 9;
signal clk_in : std_logic;
--*****
component debounce
PORT(
    fs:IN STD_LOGIC;
    bounce_in:in std_logic;
    deb_out:out STD_LOGIC
);
end component;
--*****
begin
deb_clk_in:debounce
    port map(clk2,sw1,clk_in);
--*****
inc_1:
process(clk_in)
begin
    wait until clk_in='1' ;
    if c1<9 then c1<=c1+1;
    elsif c2<9 then
        c1<=0;
        c2<=c2+1;
    else c1<=0;
        c2<=0;
    end if;
end process inc_1;
--*****
Scan_a:
process(Clk2)
variable Scan1 : integer range 0 to 1;
begin
```



```
wait until clk2='1' ;
if (Scan1=0) then
  Scan <= "1101" ;
  bcd <= c2;
else Scan <= "1110" ;
  bcd <= c1;
end if ;
if Scan1 = 1 then Scan1 := 0 ;
  else Scan1 := Scan1 + 1 ;
end if ;
end process scan_a ;
--*****with bcd select
seg <= "1111110" when 0 ,
  "0110000" when 1 ,
  "1101101" when 2 ,
  "1111001" when 3 ,
  "0110011" when 4 ,
  "1011011" when 5 ,
  "0011111" when 6 ,
  "1110000" when 7 ,
  "1111111" when 8 ,
  "1110011" when 9 ,
  "1001111" when others ;
end A_bounce ;
```

## 防彈跳開關VHDL(2)--0~99顯示(防彈跳開關訊號除頻至約150HZ)

```
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all ;
use ieee.std_logic_unsigned.all ;
use ieee.std_logic_arith.all ;
--*****
entity debounce_99 is
port ( clk2: in std_logic;
       sw1: in std_logic;
       scan: out std_logic_vector(3 downto 0);
       seg : out std_logic_vector(0 to 6)) ;
end debounce_99;
--*****
architecture A_bounce of debounce_99 is
signal c1,c2,bcd : integer range 0 to 9;
signal clk_in,fout : std_logic;

--*****
component debounce
PORT(
    fs:IN STD_LOGIC;
    bounce_in:in std_logic;
    deb_out:out STD_LOGIC
);
end component;
--*****
begin
mod_6:process(clk2)
variable cnt:integer range 0 to 3;
begin
  if clk2='1' and clk2'event then
    if cnt=0 then
      fout<=not fout;
      cht:=3;
    else
      cnt:=cnt-1;
    end if;
  end if;
end process;
--*****
deb_clk_in:debounce
  port map(fout,sw1,clk_in);
--*****
inc_1:
process(clk_in)
begin
```

clk2 七節顯示器掃描顯示觸發訊號，  
再除 6 成為開關之防彈跳觸發訊號。


```

wait until clk_in='1' ;
if c1<9 then c1<=c1+1;
  elsif c2<9 then
    c1<=0;
    c2<=c2+1;
  else c1<=0;
    c2<=0;
  end if;
end process inc_1;
--*****Scan_a:
Scan_a:
process(Clk2)
variable Scan1 : integer range 0 to 1;
begin
  wait until clk2='1' ;
  if (Scan1=0) then
    Scan <= "1101" ;
    bcd <= c2;
  else Scan <= "1110" ;
    bcd <= c1;
  end if ;
  if Scan1 = 1 then Scan1 := 0 ;
  else Scan1 := Scan1 + 1 ;
  end if ;
end process scan_a ;
--*****with bcd select
seg <= "1111110" when 0 ,
  "0110000" when 1 ,
  "1101101" when 2 ,
  "1111001" when 3 ,
  "0110011" when 4 ,
  "1011011" when 5 ,
  "0011111" when 6 ,
  "1110000" when 7 ,
  "1111111" when 8 ,
  "1110011" when 9 ,
  "1001111" when others ;
end A_bounce ;

```
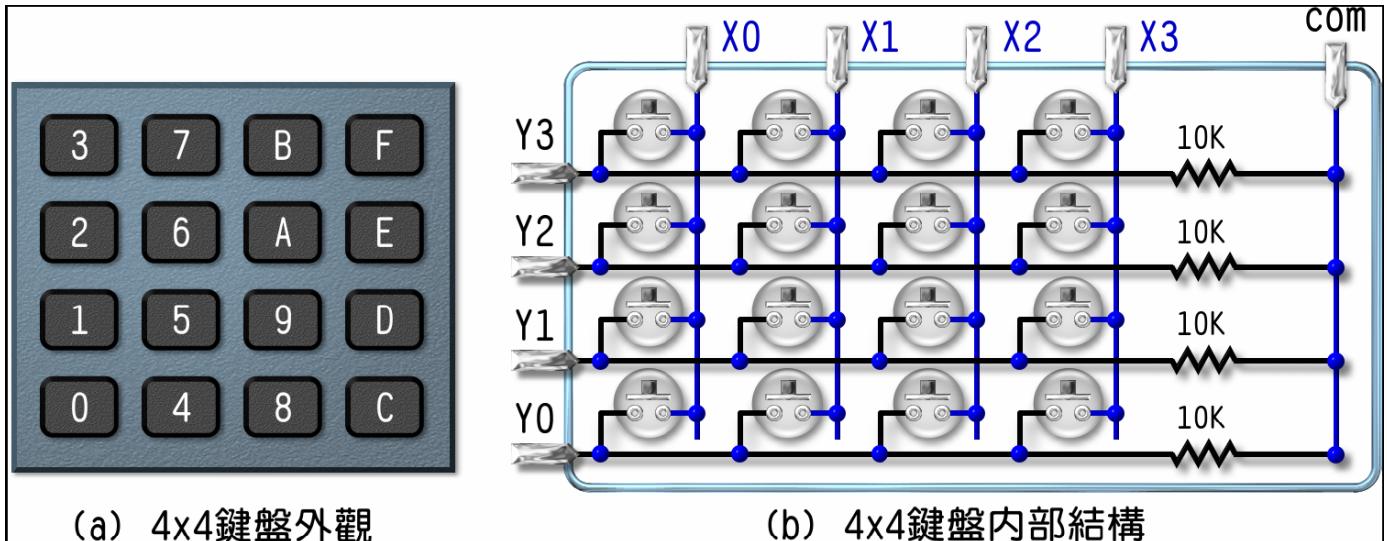
## ◆鍵盤掃描原理：

如圖之(a)所示為 $4 \times 4$  鍵盤，而(b)為其內部結構，其中包含4行(column)、4列(row)，構成一個 $4 \times 4$  的陣列，在此將每行連接端點定名為X0、X1、X2 及X3，而每列連接端點定名為Y0、Y1、Y2 及Y3。另外，每列各連接一個電阻器到共同接點(com)上。依掃瞄方式的不同，com 可能連接到VCC 或GND，當我們要進行鍵盤掃瞄時，則將掃瞄信號送至 X0 到 X3，再由 Y0 至 Y3 讀取鍵盤狀態，即可判斷哪個按鍵被按下。鍵盤掃瞄的方式有兩種，即低態掃瞄與高態掃瞄，如下說明：



### 1. 低態掃瞄


低態掃瞄是將共同點com 連接VCC，沒有按何按鍵被按下時，Y3、Y2、Y1、Y0 端點能保持為高態(即1)。送入X3、X2、X1、X0 的掃瞄信號之中，只有一個為低態(即0)，其餘三個為高態。通常以低態掃瞄較常被使用。

### 2. 高態掃瞄

高態掃瞄是將共同點com 接地(GND)，沒有按何按鍵被按下時，Y3、Y2、Y1、Y0 端點能保持為低態(即0)。送入X3、X2、X1、X0 的掃瞄信號之中，只有一個為高態(即1)，其餘三個為低態。

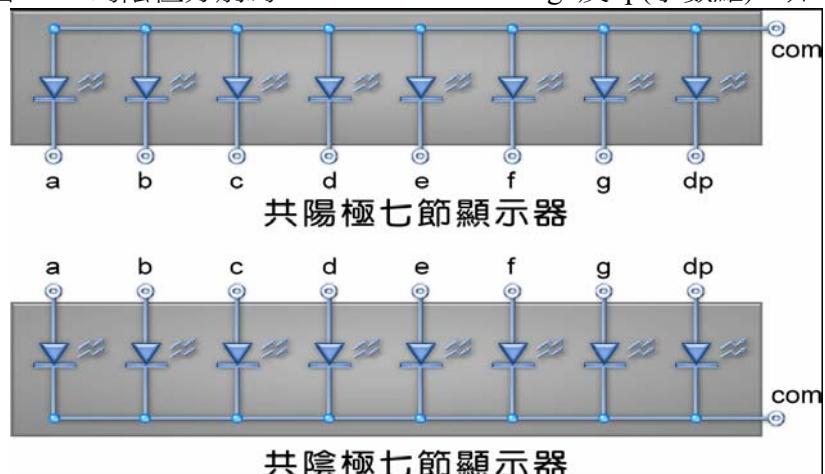
## ◆七節顯示器：

基本上，七節顯示器可分為共陽極與共陰極兩種，共陽極就是把所有LED 的陽極連接到共同接點com，而每個LED 的陰極分別為a、b、c、d、e、f、g 及dp(小數點)，如下圖所示：



同樣地，共陰極就是把所有LED 的陰極連接到共同接點com，而每個LED 的陽極分別為a、b、c、d、e、f、g 及dp(小數點)。

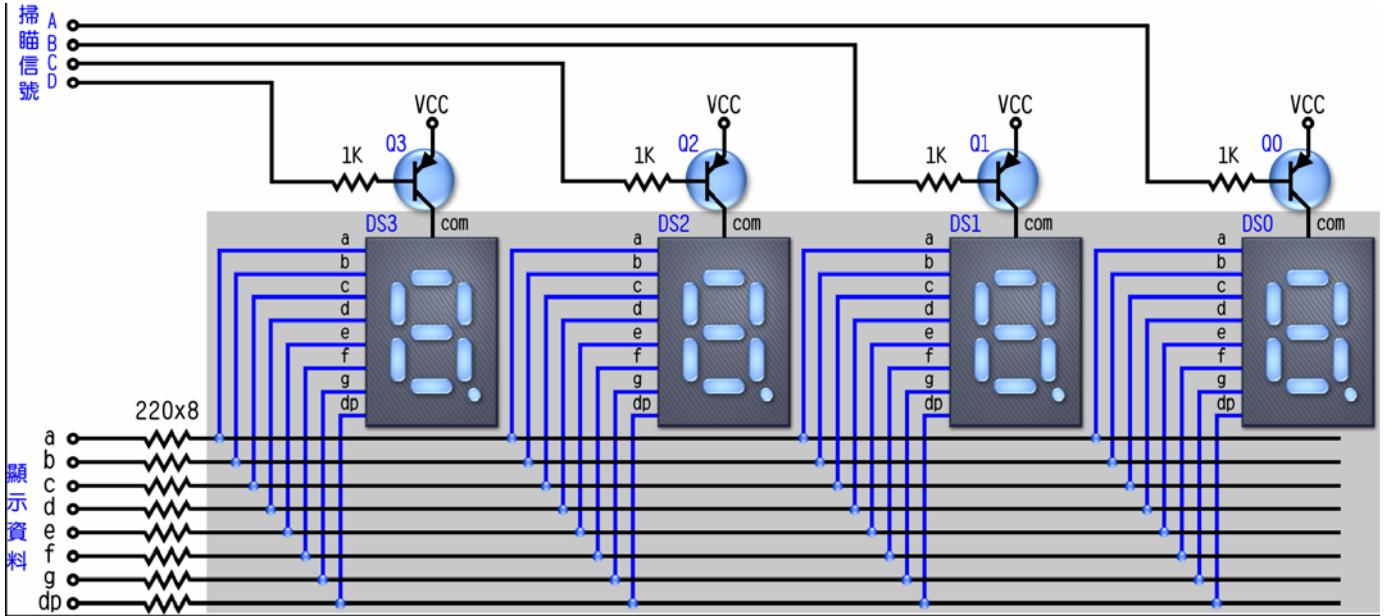
同時使用多個七節顯示器時，可採用掃瞄式顯示，也就是將每個七節顯示器的a、b...g都連接在一起，再使用電晶體分別驅動每個七節顯示器的共同接腳com。以四個共陽極七節顯示器為例，如下圖所示：



四個共陽極七節顯示器

其顯示方式是將第一個七節顯示器所要顯示的資料丟到a、b...g匯流排上，然後將1110掃瞄信號送到四個電晶體的基極，即可顯示第一個七節顯示器；若要顯示第二個七節顯示器，同樣是將所要顯示的資料丟到a、b...g匯流排上，然後將1101掃瞄信號送到四個電晶體的基極，即可顯示第二個七節顯示器；若要顯示第三個七節顯示器，同樣是將所要顯示的資料丟到a、b...g匯流排上，然後將1011掃瞄信號送到四個電晶體的基極，即可顯示第三個七節顯示器；若要顯示第四個七節顯示器，同樣是將所要顯示的資料丟到a、b...g匯流排上，然後將0111掃瞄信號送到四個電晶體的基極，即可顯示第四個七節顯示器。掃瞄一圈後，再從頭開始掃瞄。雖然任何一個時間裡，只顯示一個七節顯示器，但只要從第一個到最後一個的掃瞄時間，不超過16ms，則因人類的視覺暫態現象，而會同時看到這幾個數字。

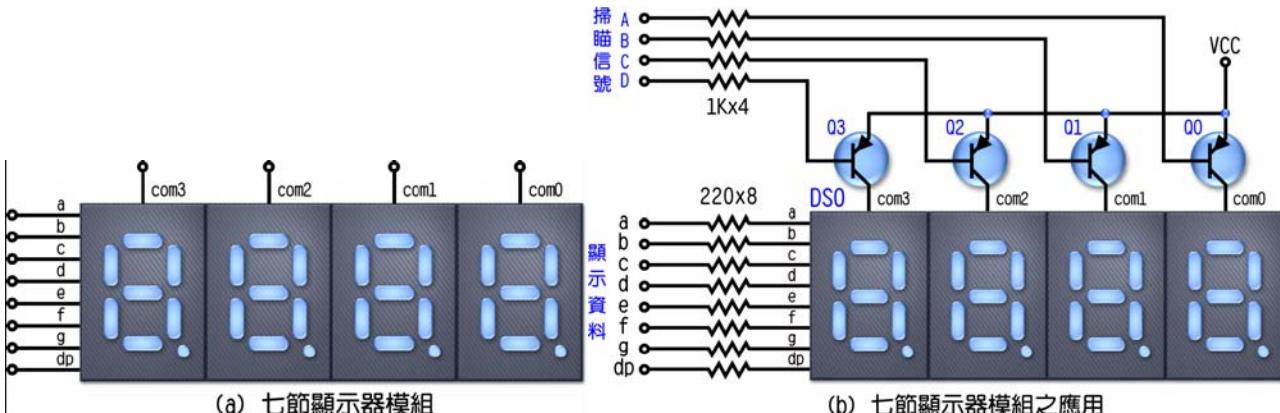當我們使用四個七節顯示器時，每個七節顯示器都有a、b...g，線路接很麻煩！這時候可改用四個七節顯示器包裝在一起的七節顯示器模組，如下圖所示：



## 4x4 鍵盤掃描輸入 VHDL(1)- key1.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity key1 is
port(
    clk1: in std_logic;
    y : in std_logic_vector(3 downto 0);
    x : out std_logic_vector(3 downto 0);
    s : out std_logic_vector(3 downto 0);
    seg : out std_logic_vector(0 to 6));
end key1;

```

```

architecture key of key1 is
signal bcd      : integer range 0 to 15;
signal x_code : std_logic_vector(1 downto 0);
signal keycode : std_logic_vector(3 downto 0);
begin

```

key\_code:

```

process(clk1)
begin
    if clk1='1' and clk1'event then
        if y="1111" then
            if y_code="11" then
                y_code<="00";
                else y_code<=y_code+1;
            end if;
        elsif y="1110" then
            keycode<=y_code&"00";
        elsif y="1101" then
            keycode<=y_code&"01";
        elsif y="1011" then
            keycode<=y_code&"10";
        elsif y="0111" then
            keycode<=y_code&"11";
        end if;
    end if;
end process key_code;


```

```

key_scan:
process(y_code)
begin
    case y_code is
    when "00" => x<="0111";
    when "01" => x<="1011";
    when "10" => x<="1101";
    when "11" => x<="1110";
    when others=>x<="1111";
    end case;
end process key_scan;

```

y : 列掃瞄讀取信號  
x : 行掃描輸入信號

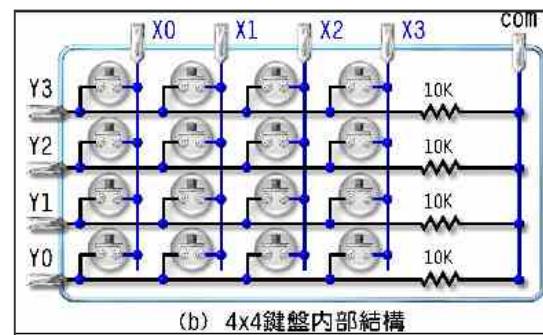

偵測鍵盤是否有被按下，如果沒有  
則 y\_code 繼續做模 4 的計數輸出

讀取鍵盤 Y 列訊號  
並編碼 keycode 值

讀取 y\_code 訊號，作為 X 行掃瞄輸  
出的訊號的依據

```

decode:
process(keycode)
begin
  case keycode is
    when "0000" => bcd<=0;
    when "0001" => bcd<=1;
    when "0010" => bcd<=2;
    when "0011" => bcd<=3;
    when "0100" => bcd<=4;
    when "0101" => bcd<=5;
    when "0110" => bcd<=6;
    when "0111" => bcd<=7;
    when "1000" => bcd<=8;
    when "1001" => bcd<=9;
    when "1010" => bcd<=10;
    when "1011" => bcd<=11;
    when "1100" => bcd<=12;
    when "1101" => bcd<=13;
    when "1110" => bcd<=14;
    when "1111" => bcd<=15;
    when others => null;
  end case;
end process decode;

```

} 認取 key\_code 編碼值，作為七節顯示器輸出的訊號

--\*\*\*\*\*  
s<="1110"; --只讓最右邊 1 顆七節顯示器亮  
with bcd select

```

seg <= "1111110" when 0 ,
      "0110000" when 1 ,
      "1101101" when 2 ,
      "1111001" when 3 ,
      "0110011" when 4 ,
      "1011011" when 5 ,
      "0011111" when 6 ,
      "1110000" when 7 ,
      "1111111" when 8 ,
      "1110011" when 9 ,
      "1000000" when 10,
      "0100000" when 11,
      "0010000" when 12,
      "0001000" when 13,
      "0000100" when 14,
      "0000010" when 15,
      "1001111" when others ;

```

} 七節顯示器之解碼輸出

end key ;

## 4x4 鍵盤掃描編碼輸入 VHDL(2)- key2\_com0.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity key2_com0 is
port(
    clk1: in std_logic;
    x : out std_logic_vector(3 downto 0);
    y : in std_logic_vector(3 downto 0);
    bcd : buffer std_logic_vector(3 downto 0));
end key2_com0;
architecture key of key2_com0 is
signal scan : integer range 3 downto 0;
--*****
component debounce
PORT(
    fs:IN STD_LOGIC;
    bounce_in:in std_logic;
    deb_out:out STD_LOGIC
);
end component;
--*****
begin
key_scan:
process(clk1)
begin
    wait until clk1='1';
    if y="0000" then
        if scan=0 then
            scan<=3;
        else scan<=scan-1;
        end if;
    end if;
end process key_scan;
key_x_scan:
process(clk1)
begin
    case scan is
        when 3 => x<="1000";
        when 2 => x<="0100";
        when 1 => x<="0010";
        when 0 => x<="0001";
        when others=> null;
    end case;
end process key_x_scan;
--*****
key_read:
process(y)
begin
```

偵測鍵盤是否有被按下，如果沒有  
則 scan 繼續做模 4 的計數輸出

讀取 scan 訊號，作為 X 行掃瞄輸出  
的訊號的依據

```

if scan=3 then
    case y is
        when "1000" => bcd<="0011";
        when "0100" => bcd<="0010";
        when "0010" => bcd<="0001";
        when "0001" => bcd<="0000";
        when others => null;
    end case;
elsif scan=2 then
    case y is
        when "1000" => bcd<="0111";
        when "0100" => bcd<="0110";
        when "0010" => bcd<="0101";
        when "0001" => bcd<="0100";
        when others => null;
    end case;
elsif scan=1 then
    case y is
        when "1000" => bcd<="1011";
        when "0100" => bcd<="1010";
        when "0010" => bcd<="1001";
        when "0001" => bcd<="1000";
        when others => null;
    end case;
elsif scan=0 then
    case y is
        when "1000" => bcd<="1111";
        when "0100" => bcd<="1110";
        when "0010" => bcd<="1101";
        when "0001" => bcd<="1100";
        when others => null;
    end case;
end if;
end process key_read;
*****
end key ;

```

讀取 Y 列資料及編碼值輸出

此程式無 7 節顯示器顯示電路，只有將鍵盤鍵入值讀取及編碼，於下一程式中會利用 component...port map 副程式呼叫的方式將已完成之局部功能電路組合成新的完整電路