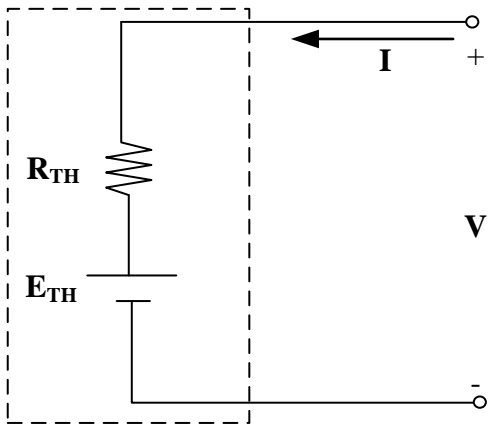



# 戴維寧補充\_相依電壓源



外加電壓  $V$  產生電流  $I$ ，將電路的迴路方程式列出即可對應到  $R_{TH}$  與  $E_{TH}$

$$V = I \times R_{th} + E_{th}$$

範例三另解

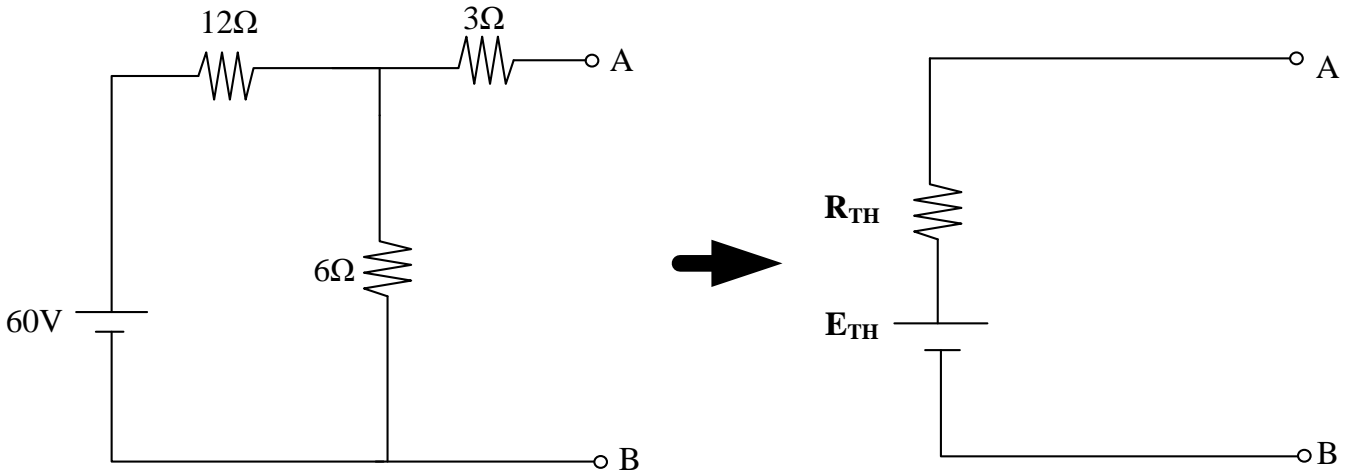

補充：相依電源電路(包含複雜網路的電源，不能使用重疊定律)

試求此電路中的等效電阻  $R_{ab} = ?$

